

Practical 5


LNGANG002 & BTJMAL001

ADD

Test bench output:

A	B	ALU_Sel	ALU_Out	Operation
00010110	00010111	0000	00101101	Add

Waveform:

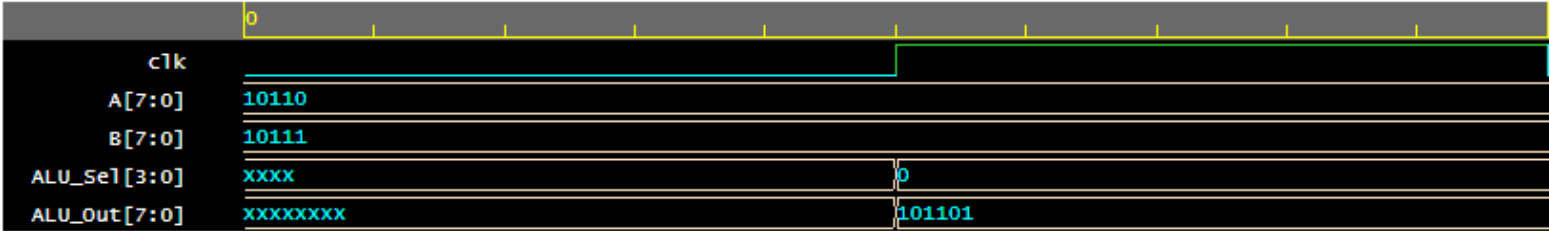


MAC

Test bench output:

A	B	ALU_Sel	ALU_Out	Operation
00010110	00010111	xxxx	00010110	Set Out as A
00010110	00010111	0110	00010000	MAC

Waveform:

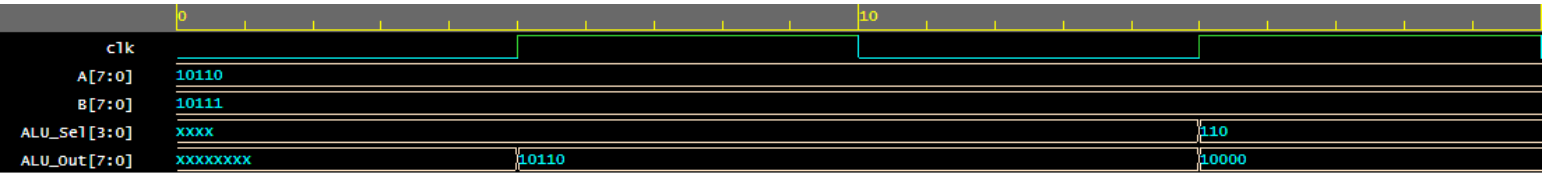


ROR

Test bench output:

A	B	ALU_Sel	ALU_Out	Operation
00010110	00010111	1000	00001011	Rotate Right

Waveform:

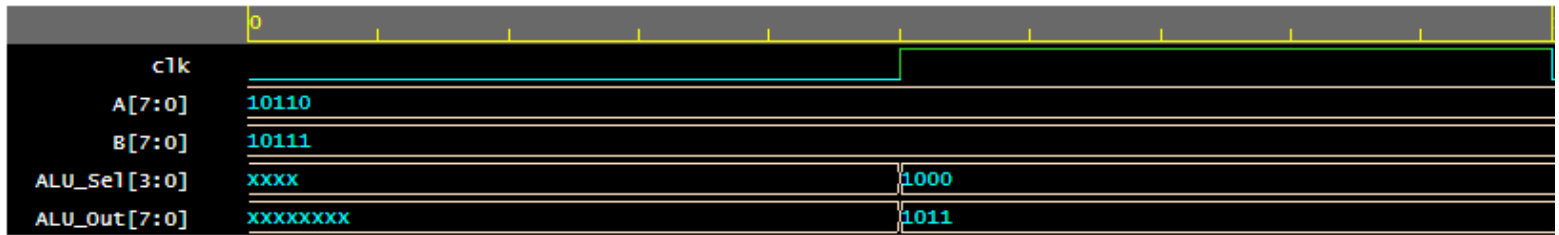

LTH

Test bench output:

A	B	ALU_Sel	ALU_Out	Operation
00010110	00010111	1111	11111111	Less Than

Waveform:

